

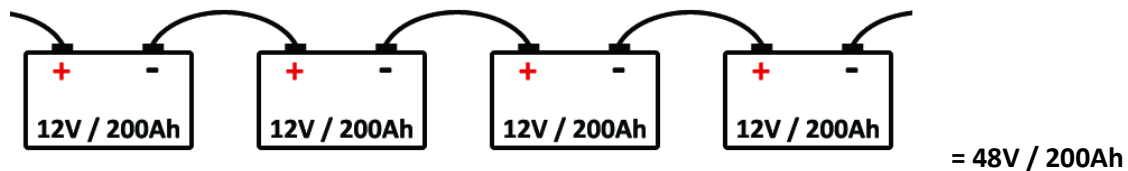


## Schematische voorstelling van serie- en/of parallelschakeling van batterijen

### Serie schakeling:

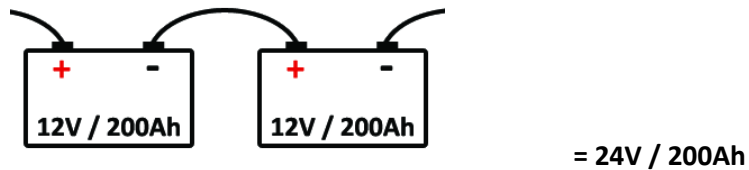

### Paralleel schakeling:

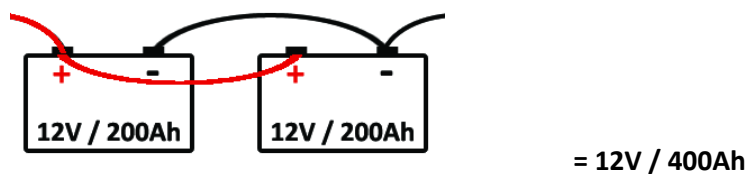

### Serie / parallel schakeling:

